
Verilog를 이용한 mini_cpu 설계

과 목 디지털 논리회로

전기공학부
201920xx 한O윤 (팀장)
201920xx 전O태 (팀원)
교류학과
2024xxxx 한O현 (팀원)

목 차

I. 프로젝트 목표	3
II. 프로젝트 구성	3
가. CPU	
1. CPU 구조	
2. CPU 동작	
나. ALU	
1. ALU 구성 요소	
III. 프로젝트 수행 과정	9
가. CPU의 동작 과정 이해	
나. 세 단계로 나누어 CPU 설계	
다. ALU 구성 요소 추가	
라. OpenRoad을 이용한 Place & Route 실행	
IV. 역할 분담 및 오류 해결	10
가. 역할 분담	
나. 오류 해결	
V. 참고문헌	

1. 프로젝트 목표

프로젝트 목표

1. HDL(Hardware Description Language) 언어에 대한 이해를 높인다.
2. CPU의 동작 원리를 학습한다.
3. Verilog를 사용하여 간단한 ALU 동작을 구현하는 mini CPU를 설계한다.
4. Place & Route 과정을 통해 결과를 분석한다.


2. 프로젝트 구성

CPU (Central Processing Unit)

가. CPU 구성

Mini_CPU는 다음과 같은 구성 요소들로 이루어져 있다.

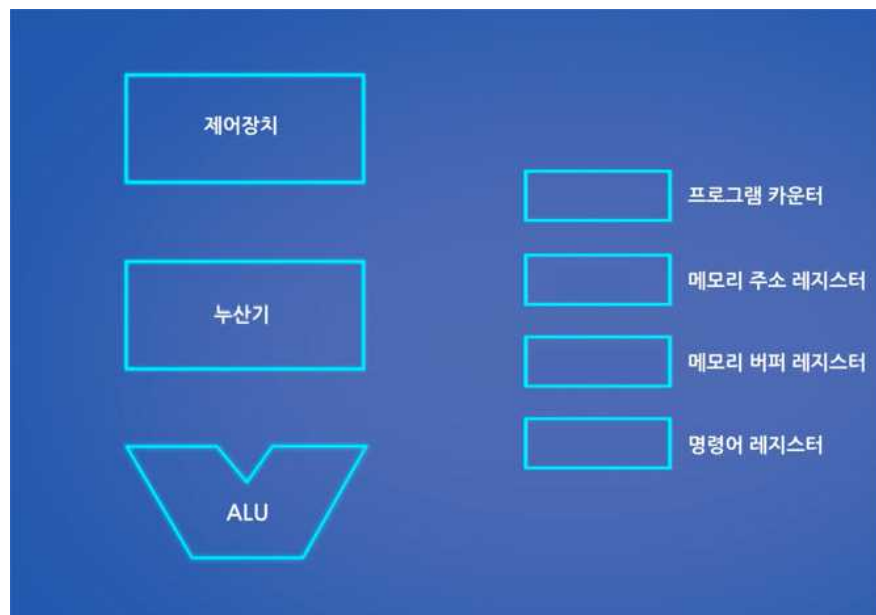- Program Counter (PC): 다음에 실행할 명령어의 주소를 저장한다.
- Memory Address Register (MAR): PC에서 주소를 받아 해당 주소의 데이터를 가져온다.
- Memory Buffer Register (MBR): MAR에서 가져온 데이터와 명령어를 일시 저장한다.
- Instruction Register (IR): MBR에 저장된 데이터 중 명령어를 저장한다.
- Arithmetic Register (AR): 연산에 사용될 데이터를 저장한다.
- 제어장치: 명령어를 해독하고 실행한다.
- ALU (Arithmetic Logic Unit): 산술 및 논리연산을 수행한다.
- Memory : 데이터 및 명령어를 저장한다.



<그림 1 : CPU 구조>

나. CPU 동작

CPU는 크게 Fetch(인출) - Decode(해석) - Execute(실행) 세 단계로 나타낼 수 있다.

- Fetch : 실행할 명령어를 가져오는 단계


MAR에서 PC에서 주소를 넘겨받아 데이터 및 명령을 받아오고 MBR로 저장하는 과정이다.

- Decode : 명령어를 해석하는 단계


제어장치가 저장된 명령어를 해석하고, 해당 명령어를 실행하는 데 필요한 시스템 자원에 지시를 보내는 과정이다.

- Execute : 실행단계 (ALU 실행)

 해석된 명령어를 실제로 실행하는 단계. 이 단계에서 ALU와 다른 레지스터들이 동원되어 명령어에 따른 연산을 수행한다.




<그림 2 : CPU 동작 과정>

 


ALU (Arithmetic Logic Unit)

가. Adder/Subtractor

 - Full_Adder를 기반으로 CRA(Carry Ripple Adder)방식으로 설계
- $M(c_in) = 0$: B와 xor연산을 하면 B가 그대로 나옴 --> ADD
- $M(c_in) = 1$: B와 xor연산을 하여 B가 toggle(1의 보수) + 1(2의 보수)로 계산 -> SUB
- 8bit 연산을 하기 위해 최종 캐리는 무시하는 방향으로 진행




<그림 4 : ADD/SUB 구조>

 


<그림 5 : 8bit ADD/SUB RTL>

나. Multiplier

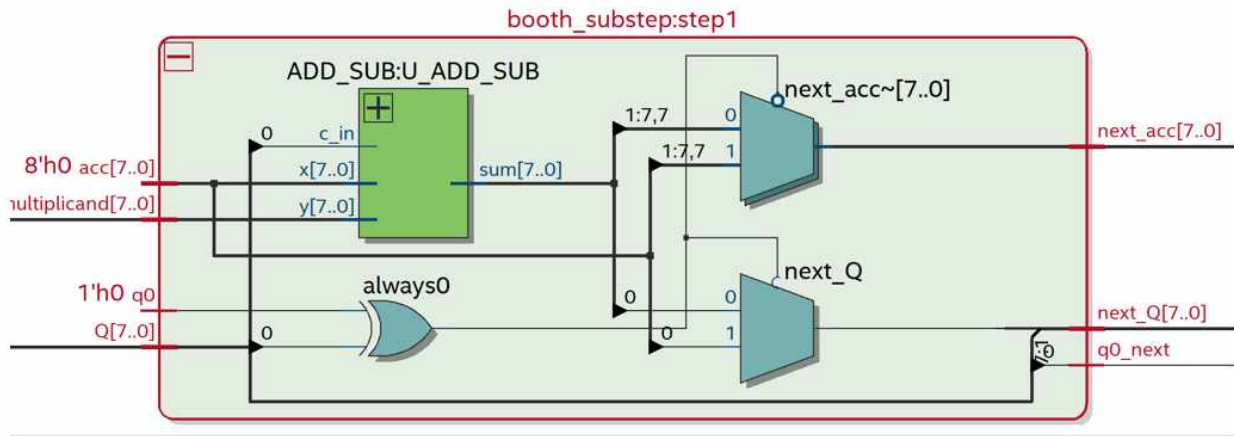- Booth 알고리즘을 이용하여 곱셈기 설계
- Booth 알고리즘 : 곱하는 수의 1이 연속으로 나오면 덧셈 연산을 그만큼 진행하여 연산 속도가 느려진다. 이를 방지하기 위해서 Booth 알고리즘을 사용하였다.
- 8bit * 8bit 결과로 16bit결과가 나온다.




<그림 6 : 8 * 1 Booth Multiplier>

 

<그림 7 : 8 * 8 Booth Multiplier>

다. Barrel Shifter

 
- Shifter와의 차이점은 N개의 비트를 한 번에 시프트를 시킬 수 있다는 점이다.
- Logical shift로 설계 (shift이후 0으로 채움, 시프트 1번 당 *2와 같음)




<그림 8 : Barrel Shifter RTL>

라. Comparator

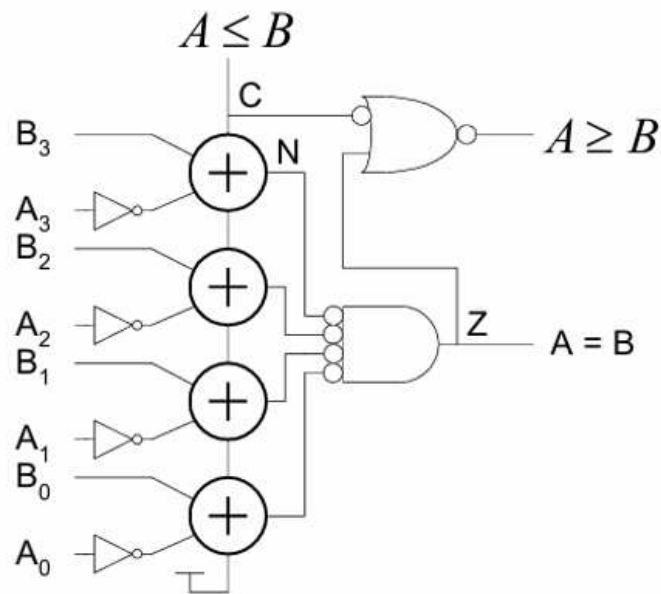- 최상위 비트를 빼서 크고 작음을 비교
- B-A를 했을 때 Carry가 발생하면 B가 큼
- 최상위 비트가 같으면 다음 상위 비트를 계산하는 방식을 반복




<그림 9 : Comparator>

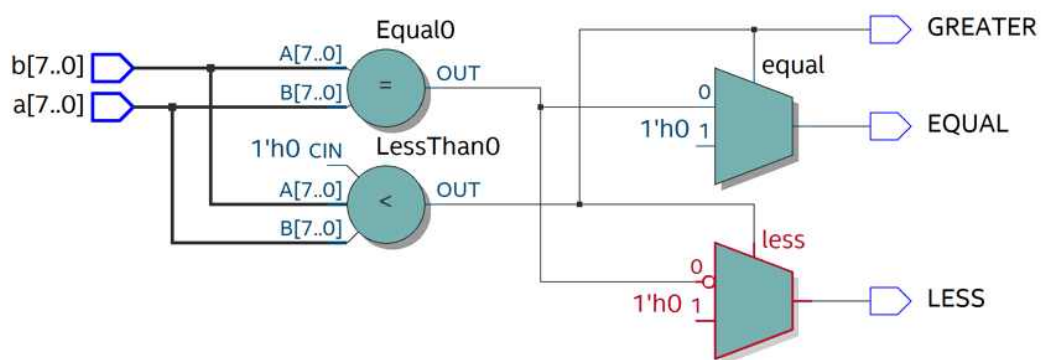

<그림 10 : Comparator RTL>

Place & Route

 - OpenRoad : VLSI 설계의 검증 및 테스트를 위한 도구
- 회로의 내부 칩 구성, 크기, 전력 소모량 및 Worst Slack을 확인하기 위해 사용
- Nangate45 (Nangate사의 45nm 공정)에서의 결과를 분석
- Place & Route 결과는 세세하게 확인하려 했지만, 한 모듈의 소자들이 떨어져 있어 모듈의 확인이 어려움
- Area = 2250u², 61% Util
- Totla_Power = 1.72e-2W
- WNS = 0 --> time period가 넉넉하지만 줄여도 0으로 나와 멈췄다.



<그림 11 : Place & Route 결과>

finish report_power						finish report_tns	
Group	Internal Power	Switching Power	Leakage Power	Total Power (Watts)		tns 0.00	
Sequential	3.09e-04	2.65e-04	7.43e-06	5.82e-04	3.4%		
Combinational	8.69e-03	7.87e-03	4.32e-05	1.66e-02	96.6%		
Clock	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%		
Macro	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%		
Pad	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.00e+00	0.0%		
Total	9.00e-03	8.13e-03	5.06e-05	1.72e-02	100.0%		
	52.4%	47.3%	0.3%				
finish report_design_area						finish report_wns	
Design area 2250 u ² 61% utilization.						wns 0.00	
[WARNING GUI-0076] QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-root'							
Elapsed time: 0:03.37[h:min:sec]. CPU time: user 1.98 sys 0.33 (68%). Peak memory: 195156KB.							
						finish report_worst_slack	
						worst slack INF	

<그림 12 : Report & Log 파일>

3. 프로젝트 수행 과정

가. CPU의 동작 과정 이해


CPU의 인출-해석-실행 과정을 이해하고, Verilog를 이용해 간단한 CPU를 설계해보았다.

- 16bit의 명령어(0000_OPCODE_regA_regB)가 들어오면 OPCODE를 해석하여 regA, regB에 들어있는 값을 실행하는 방식으로 설계하며 CPU의 동작 원리를 이해했다.
- 과제를 수행하며 CPU의 동작 과정을 이해하는데 도움이 되었다.

나. 세 단계로 나누어 CPU 설계

인출, 해석, 실행과정에 해당하는 Fetch, Decode, Execute 모듈을 각각 설계하고 하나의 CPU 모듈로 인스턴스화 시켜 CPU를 설계했다.

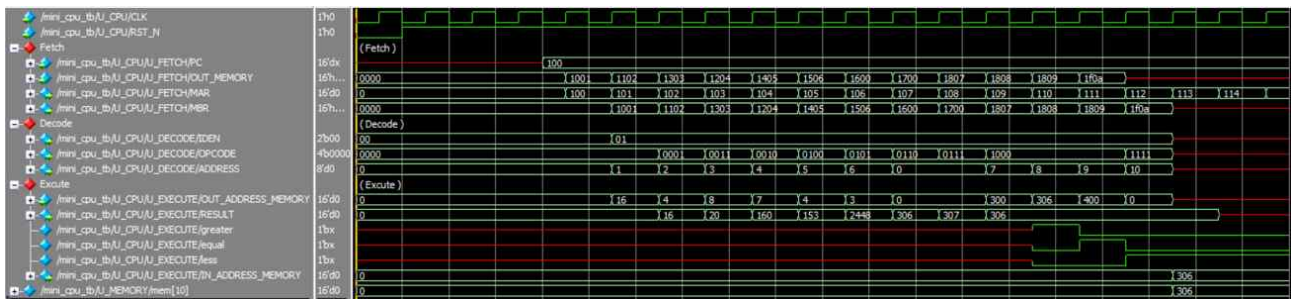- 메모리 모듈에서 16bit 데이터(명령/데이터 구별_OPCODE_주소/데이터)를 불러와 CPU의 동작 원리에 따라 직관적으로 실행되는 CPU를 설계하고 동작을 확인했다.



<그림 13 : 전체 시뮬레이션 결과>

```
// instruction
mem[100] = 16'b0001_0000_0000_0001; // ar = 16
mem[101] = 16'b0001_0001_0000_0010; // ar = 16 + 4 = 20
mem[102] = 16'b0001_0011_0000_0011; // ar = 20 * 8 = 160
mem[103] = 16'b0001_0010_0000_0100; // ar = 160 - 7 = 153
mem[104] = 16'b0001_0100_0000_0101; // ar = 153 < 4 = 153 * 16 = 2448
mem[105] = 16'b0001_0101_0000_0110; // ar = 153 >> 3 = 153 / 8 = 306
mem[106] = 16'b0001_0110_0000_0000; // ar = 306 + 1 = 307
mem[107] = 16'b0001_0111_0000_0000; // ar = 307 - 1 = 306
mem[108] = 16'b0001_1000_0000_0111; // great = 1
mem[109] = 16'b0001_1000_0000_1000; // equal = 1
mem[110] = 16'b0001_1000_0000_1001; // less = 1
mem[111] = 16'b0001_1111_0000_1010; // mem[10] = 306
```

<그림 14 : Memory 및 시뮬레이션 과정>

다. ALU 구성 요소 추가

- 처음에는 ADD, SUB, Shift만 넣어서 작동을 확인하였다.
- 추가로 필요한 곱셈기, 비교기 등을 추가하여 ALU 설계를 마쳤다.

라. OpenRoad를 이용한 Place & Route

- 설계한 CPU의 내부 구조, 크기, 전력 소모량 및 Worst Slack을 확인하기 위해 P&R을 실행하였고, GUI, Report파일과 Log파일을 통해 확인하였다.

4. 수행 과정 및 역할 분담

가. 역할 분담

- 한O윤 : 전반적인 CPU 설계 및 마무리, P & R 결과 분석.
- 전O태 : 자료 조사 및 ALU 기초 설계, 테스트 벤치 실행, P & R 결과 분석.
- 한O현 : 자료 조사 및 보고서 초안 작성.

나. 오류 해결

1) 코드 오류 해결

대부분 오류는 코드를 작성하는 데서 발생했다. 예를 들면 오타, 문법 오류, 인스턴스 불가 등으로 간단하게 에러 메시지를 확인하며 해결할 수 있었다.

가장 중요했던 오류는 인스턴스화 시켜서 출력을 내보낼 때 출력이 나오지 않는 현상이 발생하였는데, 이 문제는 질문을 통해 출력 wire가 하나로 인식되어 에러가 뜬 것을 확인할 수 있었고, 출력을 여러 개로 나누어 하나를 선택하여 출력하는 방식으로 수정했다.

case문에서 전체 모듈 아웃풋 out에다가 각 모듈의 아웃풋을 연결해주면 됩니다.

예를 들어,

Adder의 result는 add_result라는 wire로 연결해주고,

케이스문에서 전체 모듈 아웃풋이 out인가보죠? out <= add_result; 연결하면 됩니다.

<그림 15 : 질문에 대한 답변>

5. 참고문헌

bRd 3D. "CPU는 어떻게 작동할까?" YouTube, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=Fg00LN30Ezg&t=777s>
<https://github.com/The-OpenROAD-Project>